




# 厦门大学《电路原理》课程 期中试题·答案





考试日期： 2014 信息学院自律督导部整理

## 一、【本题10分】求a,b中端口ab的等效电阻

解法1:

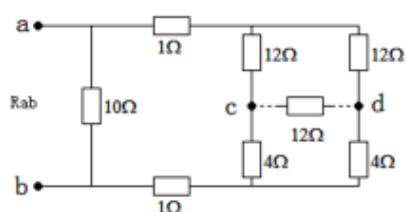


平衡电桥

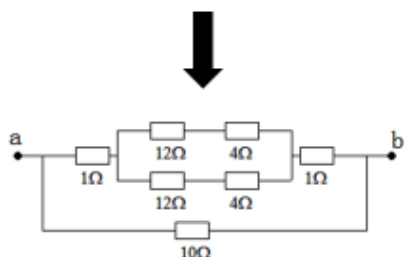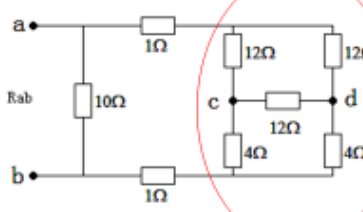

$$R_{ab} = 10 \parallel (1 + 1 + (12 + 4) \parallel (12 + 4)) = 5\Omega$$

解法2:

思路：△→△变换

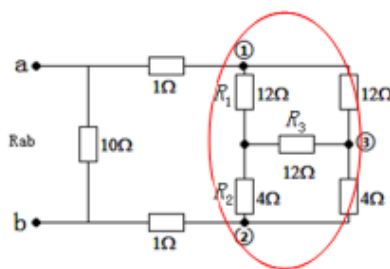


$$R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3} = 20\Omega$$


$$R_{13} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} = 60\Omega$$

$$R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} = 20\Omega$$

$$R'_{ab} = (1 + R_{12} \parallel (R_{13} \parallel 12 + R_{23} \parallel 4) + 1) = 10\Omega$$
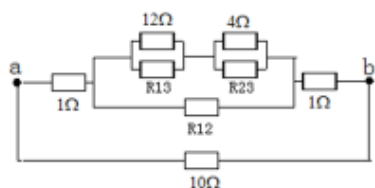
$$R_{ab} = R'_{ab} \parallel 10 = 5\Omega$$




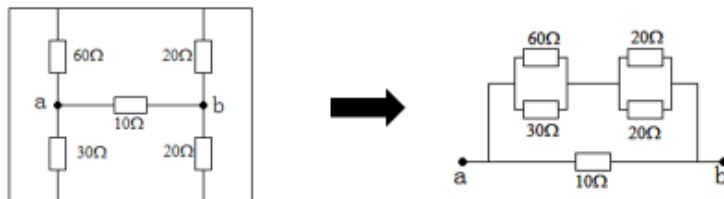

$$R_{ab} = 10 \parallel (60 \parallel 30 + 20 \parallel 20) = 7.5 \Omega$$

## 二、【本题10分】每小题5分

(1) 求图 (a) 所示电路中电压表读数 (忽略电压表中电流)

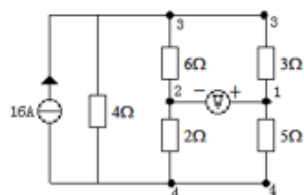

思路：电压表读数  $= U_{12}$

$$U_{12} = U_{32} - U_{31}$$


$$\text{or } U_{12} = U_{14} - U_{24}$$

经计算：


$$\begin{cases} i_1 = 4A \\ i_2 = 4A \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_{32} = 24V \\ U_{31} = 12V \end{cases} \text{ or } \begin{cases} U_{14} = 20V \\ U_{24} = 8V \end{cases}$$


$$\Rightarrow U_{12} = 12V$$

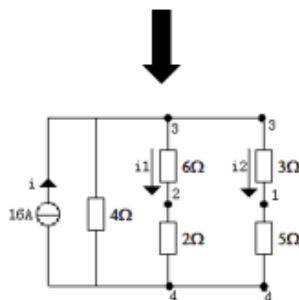

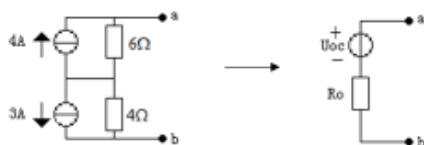(2) 求图 (b) 所示电路等效为一个电压源-电阻串联组合，求  $U_{oc}$  和  $R_o$  的值



思路：①等效电源法  
②戴维南等效电路

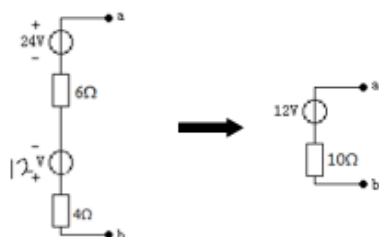

### 三、【本题20分】每小题10分

(1) 如图 (a) 所示,  $U_{ab}=10V$ , 用替代定理、叠加定理结合求  $i, u$ ;



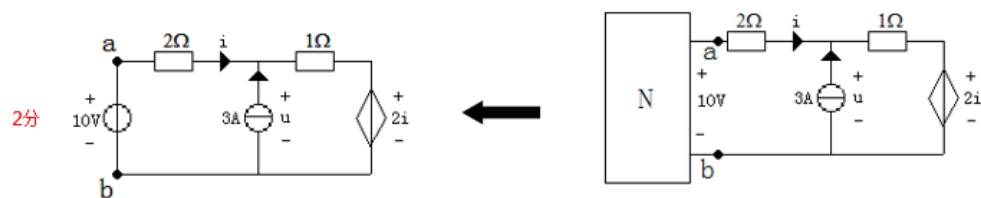


图 (a)


叠加定理

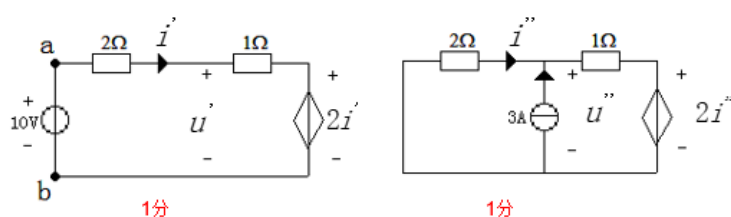
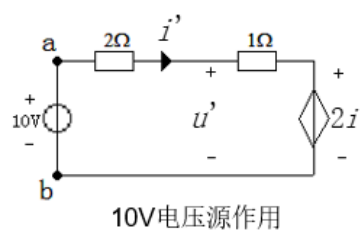
$$\Rightarrow \begin{cases} 10 = (2 + 1)i' + 2i' \\ u' = 1 \cdot i' + 2i' \\ i' = 2A \\ u' = 6V \end{cases}$$


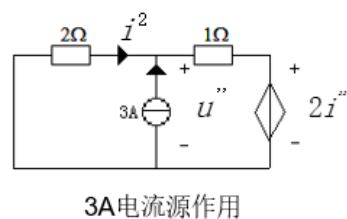
$$\Rightarrow \begin{cases} 2i'' + 1 \cdot (3 + i'') + 2i'' = 0 \\ u'' = 1 \cdot (3 + i'') + 2i'' \\ i'' = -0.6A \quad 1分 \\ u'' = 1.2V \quad 1分 \end{cases}$$



$$\begin{cases} u = u' + u'' = 7.2V \\ i = i' + i'' = 1.4A \end{cases}$$


(2) 如图 (b) 所示, **N** 为线性含源网络, 已知当  $i_s=4A, u_s=6V$  时, 响应  $U_x=12V$ ; 当  $i_s=-2A, u_s=15V$  时, 响应  $U_x=0V$ ; 当  $i_s=0A, u_s=0V$  时, 响应  $U_x=-20V$ ; 求当  $i_s=2A, u_s=10V$  时, 响应  $U_x$  为多少。

$$u_x = k_1 i_s + k_2 u_s + k_3 \quad 2\text{分}$$

$$12 = 4k_1 + 6k_2 + k_3 \quad 2\text{分}$$

$$0 = -2k_1 + 5k_2 + k_3 \quad 2\text{分}$$

$$-20 = k_3 \quad 2\text{分}$$

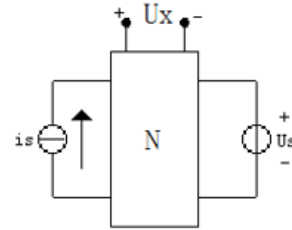


$$\Rightarrow \begin{cases} k_1 = 5 \\ k_2 = 2 \\ k_3 = -20 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} u_x &= 5i_s + 2u_s - 20 \\ &= 5 \times 2 + 2 \times 10 - 20 \\ &= 10V \quad 2\text{分} \end{aligned}$$

#### 四、【本题10分】求 $U_{so}(t)$

$$\begin{cases} \frac{u_{s1} - u_-}{R_1} = \frac{u_- - u_{so}}{R_2} & \text{①} \\ \frac{u_{s2} - u_+}{R_3} = \frac{u_+}{R_4} & \text{②} \\ u_+ = u_- & \text{③} \end{cases}$$


注: 不一定等于0

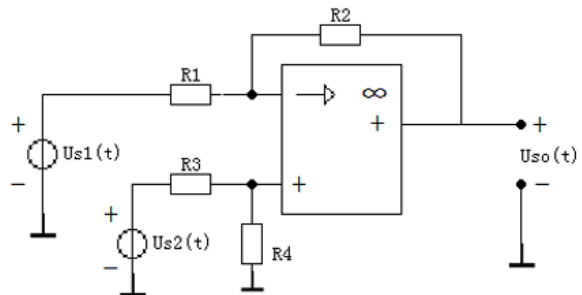


$$u_{so} = \frac{(R_1 + R_2)R_4 u_{s2} - (R_3 + R_4)R_2 u_{s1}}{R_1(R_3 + R_4)} \quad 2\text{分}$$

## 五、【本题10分，每小题5分】

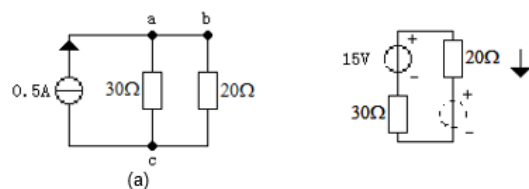
(1) 求图 (a) 所示电路中支路abc的电流 $I=0$ ，请问应在此支路中串接入何种电源元件？其参数是多少？并画出示意图。



串接一个电压源，参数为15V，接线图如下：

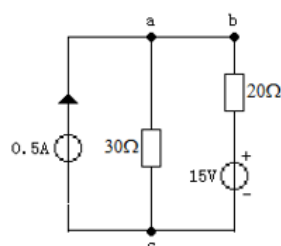

(1) 求图 (b) 所示电路中电流 $i$ 为5A，求电压 $U_s$

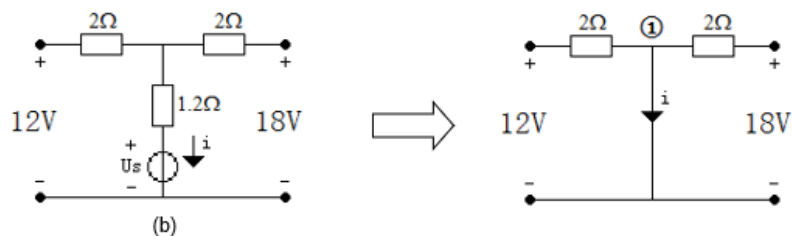


结点电压法：




$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)u_1 = \frac{12}{2} + \frac{18}{2} - 5 & \text{2分} \\ \frac{u_1 - u_s}{1.2} = i & \text{2分} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_1 = 10V \\ u_s = 4V & \text{1分} \end{cases}$$

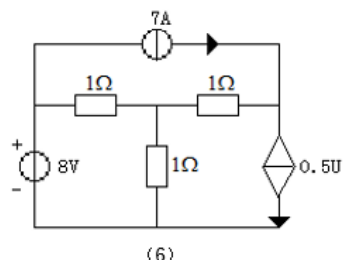
六、【本题10分】分析图6所示电路，（1）画出电路的图的结构，选择一棵树，画出该树所对应的基本回路；（2）列出回路电流方程，求电压U



(1)

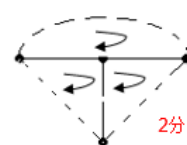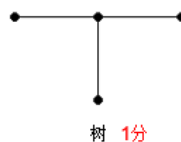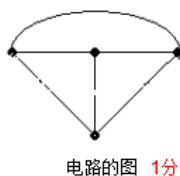

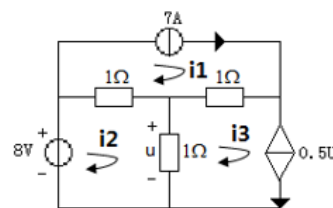
$$(2) \quad \begin{cases} i_1 = 7A & 1分 \\ (1+1)i_2 - i_1 - i_3 = 8V & 1分 \\ i_3 = 0.5u & 1分 \\ u = i_2 - i_3 & 1分 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_2 = 9A \\ i_3 = 3A \\ u = 6V & 2分 \end{cases}$$






七、【本题10分】采用结点电压法求图（7）中的电流
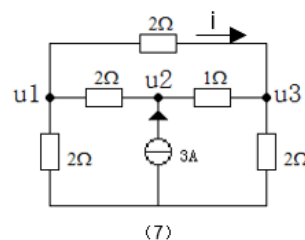
$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)u_1 - \frac{1}{2}u_2 - \frac{1}{2}u_3 = 0 \\ -\frac{1}{2}u_1 + \left(1 + \frac{1}{2}\right)u_2 - u_3 = 3 \\ -\frac{1}{2}u_1 - u_2 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)u_3 = 0 \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{36}{13}V \\ u_2 = \frac{66}{13}V \\ u_3 = \frac{42}{13}V \end{cases} \Rightarrow i = \frac{u_1 - u_3}{2} = -\frac{3}{13}$$

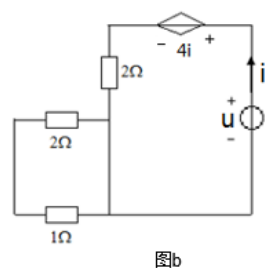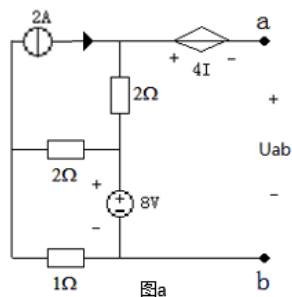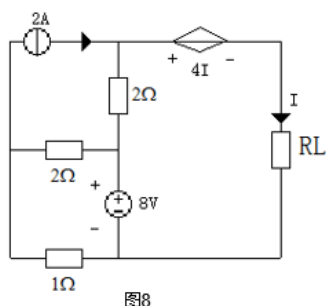
八、【本题20分】试求 $R_L$ 为多大时，可获得最大功率？最大功率为多少？求此时电流源，电压源和 $R_L$ 电阻元件的功率，注明吸收还是发出。



开路电压 $U_{ab}$ (图a):  $U_{ab} = 2 \times 2 + 8 = 12V$

等效电阻 $R_{eq}$ :  $U = 4i + 2i; R_{eq} = \frac{U}{i} = 6\Omega$

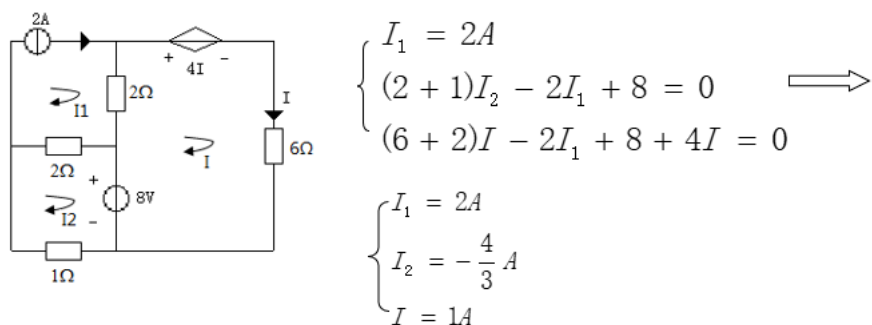当 $R_L = R_{eq} = 6\Omega$ 是可获得最大功率，最大功率  $P_{\max} = \frac{U_{ab}^2}{4R_{eq}} = 6W$



$P_{\text{电压源}} = 8 \times (I_2 - I) = -\frac{56}{3}W = 18.67W$ (发出)

$$\begin{cases} u = 2(I_1 - I) + 2(I_1 - I_2) = \frac{26}{3}V \\ P_{\text{电流源}} = 2u = \frac{52}{3}W = 17.33W \text{ (发出)} \\ P_L = 6W \end{cases}$$