

UNIVERSITU

ADD: FUJJAN GJAMEN

CABLE:0633 P.C:361005

示波器的作用 **冥验+八**

一. 实验目的

1.了解示波器的基本2作原理和主要性能。

- 2. 掌握示波器m使用方法
- 3.应用示波器测量各种信号网波形参数

二.实验仪器

仪器用具:

GOS-620型双踪示波器、AFG-2005型数字函数信号发生器、XJ 16引型数字函数信号发生器、

GAG-810型者频信号发生粉

三. 实验原理

示波器能显示各种周期信号的波形。通常用来测量交流信号的幅度、频率、相位差等波形参数 也可以用来 测量直流信号的电压,示波器具有灵敏度高、工作频序器、速度快和输入抗阻大等优点。

1. 示波器主要由示波管(阴极射线管)和提供示波管工作的电子线路组成。 电子线路.

不同型号示波器由于用途不同,可能有各自特殊的辅助电路,但是它们的基本组成是相同的,电 子钱路主要部分有:放大系统、扫描整步系统和电源部分(高、低电源)等。

放大系统:它包括X轴电压及Y轴电压的放大和衰减系统。它叫作用是放大弱信号或衰减强信号调 节偏转极上的电压大小,使荧屏上显示的信号图形大小适中,便于观察。

扫描整步系统,它包括扫描波发生器和整步装置两部分。

扫描发生器产生一个如图1所示的锯齿,被电压,它经X轴放 大器后,送至X偏转板上,电子束在这样的周期,性锯齿假线形 电压(即Ux=kt)的作用下沿水平方向反复自左向右偏转, 亮点,在 荧光屏上自左向右往复运动,如果锯齿波频率较高,则在屏上呈 现一条水平亮线,这一过程叫"扫描",这一亮线叫扫描线。

整步装置的作用设定扫描电压5Y轴输入的被观察的电压保 持确定的频率关系和相位关系,即保持同步关系,使荧光屏上四图形稳定。 2.彼形显示原理

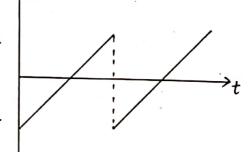


图1 锯齿设扫描电压波形

如果示波器的两对偏转板都不加信号电压,荧光屏上只出现一个亮点,如果在Y偏转极上加有正弦 信号电压,而X偏转板不加电压,荧光屏上只出现一条垂直亮线,如果在Y偏转板上加正弦电压,又在X偏 转板上加锯齿波扫描电压,则荧光屏上亮点,的运动将是两个相互垂直振动的合成,荧光屏上将显示出正 弦图形,当扫描电压的周期正好是正弦电压周期的两倍时,荧光屏上将显示出两个完整的正弦波图形。



UNIVERSITU

ADD: FUJIAN GIAMEN

CABLE:0633 P.C:361005

图2是波形的显示原理图。图中U和Uy的瞬时位置相互对应,当Ur在a点时,Ux在a点,屏上的 亮点位置在a"点,当Ur在b点时,Ux在b'点,屏上亮点的位置在b"点,…,亮点由a'经b"、c"、d'至e",描 绘出整个完整m正弦图形。依次类推,显示下一次形(e-f-g-h-i…)。

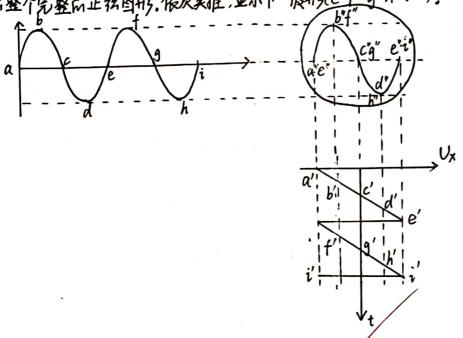


图2. 永波點波形显示原理

综上所述,在荧光屏上构成简单、稳定的示波图形的条件是,X偏电压的周期Tx等于Y偏脏周期Tx 的整数倍,即于=n(n=1,2,3…)或去=n,式中fy为Y偏电压频率;fx为X偏电压频率;n为荧光屏上完整波 形形数目.

在实际观测信号读的时必须细心调节加于X偏转板上的锯齿波电压的频率,使式中的条件满足。然 而,由于输电压U和扫描电压U、都可能不稳定,只要f或f、中一个发生变化,都会使彼形不稳定,为解决 这个问题,需要在fy与fi基本满足倍数关系m基础上,再加入整步控制,使获得的波形稳定。

四. 示波器的使用

1. 示波器 M 使用步骤

(1)开机前预置:挥度"④,聚焦"③顺时针旋至合适位置;"垂直运移"①(欧①),"水平位移"四旋至适中位置; "垂直模式"四选CH1(或CH2);"触发源"四选CH1(或CH2);"输入耦合"回域 圆置于AC;"扫描对管选 AUTO.将扫描时间可变旋钮 ③旋至"CAL"位置水平放大键③弹出,并保持此两旋钮不变。

- (2) 打开开关,屏上会观扫描线。若无扫描线,将"输入耦合"@(咸@)置于CND,调节垂直位移"@咸 ⑨),"水平位移"图,找出扫描线并调至合适位置,然后重新将"输入耦合"⑩(或⑧)置于AC。
 - (3)被测信的由探头输入,探头的接地端必须与被测信号的地端迎接。





UNIVERSITU

ADD: FUJIAN GIAMEN

CABLE:0633 P.C:361005

(4)根据被测信号的频率和电压幅度,适当选择扫描范围与Y轴灵敏度

2.测量信号

- い电压测量 a.直流电压测量 b.交流电压测量 C.交、直流合成电压测量
- (2) 时间测量


时间的测量指的是对信号很好知周期、宽度、边沿时间等参数的测量。


13版科则量

a.利用上述测量时间的方法测量被测号的周期T,再取其例数,即f=/f.


b.李萨如图形产生的原理图3。若X偏转极和Y偏转板上所施加的两个正弦电压振幅和初相 位都不同,但两个信号的频率之比为整数比时,则屏上将显示出 稳定和复杂的李萨如图形,如图4。

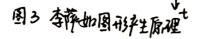李萨如图形通常使用割线法和测定未知信号的频率。设介、 长分别为Y偏转板或X偏转板的电压频率, Nx为水平割线与图 形的最多交点数/1分垂割线与图形的最多交点数,如图4。 由理论分析可得频率和最多割点数的比例关系为frifx=nx:nx 若已知频率fx,测出nx和nx,则可求出fx。




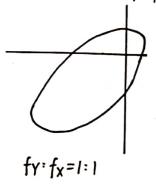

fy: fx=1: 2

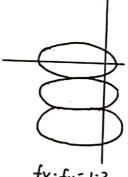

fy:fx=1:3

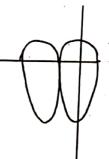

fy: fx=2:1



fy:fx=2:3

五.实验内容

1检验示波器的垂直和水平灵敏度,在示波器荧光屏上怎样确定零电平的位置。

图4

2.测量-般方波参数

小教宇函数信号发生器输出端与示波器的CHZ的输入端连接,打开数字函数信号发生器开关将 占空比调节旋钮调至校准位置"CAL",函数开关选择方波,频率档极开关选择1K,调节频率调节旋钮, 使输出方波频率为2.000kHZ。将幅度调节旋钮旋至适中位置

李陈如图形




UNIVERSITY

ADD: FUJIAN GIAMEN

CABLE:0633 P.C:361005

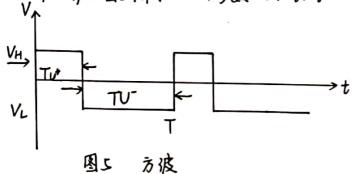- (2)调节示设器的垂直工作方式选择开关放在CHZ选定CHZ的输入耦合方式为AC档(调整时耦合方式应选择GND)
- (3)适当调节CHZM垂直电压灵敏度旋钮及扫描时间调节旋钮,使示波器至少显示一个周期幅度适中的完整波形,如图5)
 - (4)调节数字函数信号发生器的幅度调节旋钮,使示波器上显示的方波的幅度为3V。
 - (5)读取并计算如图与所示的几个参数,填入表1。



3.测量正弦波的峰—峰值

- 川将者频信号发生器输出的正弦设信号接入示波器的CHI的输入端。
- 12)示波器垂直工作方式选择开关放在CHI,选定CHI的输入积合方式为AC档。
- (3) 首先调节输入信号的频率为 5 kH 2 峰—峰值为 DV (衰减旋钮置于 0 db档), 适当调节 CH 1 扫描时间调节旋钮和垂直电压灵敏度旋钮, 使示波器显示至少一个周期的完整波形。 战后调节省频信号发生器的衰减旋钮分别置于10 db, 20 db, 30 db, 40 db时, 测量正弦设的峰—峰值 Vpp。 计算电压的有效值:V= 1/2 Vpp, 填入表 2。
 - 4.侧量正弦波的周期与频率
 - 川将数字函数信号发生粉输出的正弦波信号接入示波器的CH2的输入端。
 - (2)便數字函数信号发生器所输出频率分别为1kHz, 20kHz,50kHz,100kHz。
- (3)此时示波器垂直工作方式放在CHz,选定CHzm耦合方式为Ac档,适当调节CHzm垂直电压灵敏度旋钮及扫描时间调节旋钮,使示波器至少显示一个周期幅度适中的完整设形。
 - (4)测量波形的周期,计算其频率填入表3.
- 1.显示李萨如图形

特示波器的扫描时间调节旋钮置于X-Y2作方式,省频信号发生器的信号函数输出接示波器CHI的输入端,数字函数信号发生器的信号输出接示波器CH2的输入端。使数字函数信号发生器输出正弦波信号,频率介固定为1kH2;使省频信号发生器同样输出正弦波信号,并调节信号频平方,显示图4中前三种情况的李萨如图形,则量并利用割线在计算这三种情况下省频信号发生器的输出频率方。



度厂

AIAMEN UNIVERSITU

ADD: FUJIAN SIAMEN

CABLE:0633 P.C:361005

六.往德事项

1.示波器的电源开关在开或者关之前,应将籽度旋钮反时针旋到尽头。

2. 示波器荧光屏上的光点不能太亮,不能久留一处,以免损坏荧光屏。

3.信号发生器的电源开关在研查关系,应将输出调节到最小·Vn(V) VL(V)。Tur(ms Tur(ms)

t. 数据记录

1.测量方波参数.(表1)

70	124×18=12.6\ 7.2×2=12.6 1.2×2=12.6\ 7.2×2=12.6 1.2×2=12.4 -12.8 12=12.6	80.1=0.10	4xer
	18x2=13.61 -1.2x2=24	0.20	0.3
863	12242-12.8427-13.8427	0.30	0.20
		\ /	

信号频率	战化(%)	V _H (V)	VL(V)	Tut(ms)	Tu-(ms)	Tims)
·	20	FATTE STATE	COECONA, O	1×0\$=0\$	4×01=24	5x07=0x2
2KHZ	40	ST S	T.GELOXI-	2×0.5=00	3×0.1=03	ZXO-1-0.XZ
	60		2001-2	}.0x -}.0	30×1=3.0	500

20: 4.8 x0.5=2.4V 1.2 x0.5=06V 40: 3.6 x0.5=18V 2.4 x0.5=42V

60: 2.4x05=12V 3.6x05=18V

2. 测量正弦波的周期与频率, (表2)

频年正值(Hz)	ik,	20K 2	ms sok	100k-3	4.
测量周期丁	20 x 0.7 = 1.0 ms	5-1 ×5-40-0-016	4x 5x10 = 40000	747410-600	151.0x18-2ms
计算频率f	んきkH2	20 每 kHz	12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	3-37/0° KH2	

3.用图形表示三种情况下的李萨如图形,测量并用割线运计算未知频率。(表3)

李萨如图形	fy (Hz)	N×	nr	fx测量值(H2)	fx=fr+fx (Hz)
x	1.0000×10³	2	2	999.96	/1.0000 ×10³
×	1.0000×10³	2	4	1.9999 ×103	2.08@*103
**	1.0000×10³	2	Ь	2.9999×103	3.0000×103

2/1/22





UNIVERSITU XIAMEN

ADD: FUJSAN GIAMEN CABLE: 0633 P.C: 361005

八.数据处理

1.测量方效参数。摄1)

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Γ	ン 12 H2 3.	占空比(%)	VH (V)	VL(V)	Tu+(m5)	Tu-(ms)	Tims)
2kHz 40 1.8 -1.2 \ 0.20 0.30 0.	-	信号频率	_		-0.60	0.10/	0.40	0.50
	-	2642	,			0.20	0.30	0.50
60 1.2 -1.8 0.30 020 0.	1	ZNIZ	- '			0.30	020	0.50

2.测量正弦波m周期与频率。(表2) T=Ta+Ta=···

频字正值(H2)	ı.	20K	50 K	/100k
测量周期下	1.0 ms	0.050 ms	0.020 ms	0.010 ms
计算频率于	1.0 KH2	20 KHz	50 KHZ	1.0×10/412

3. 用图形表示三种情况下的李萨如图形测量并用割线估计算未知频率。(表3)

+ # 1. T.T.			Λ	(101 B (# (H=)	fx=fr nx (Hz)
李萨如 图形	fy(HZ)	n_{x}	/lγ	fx测量值(Hz)	tx=17 / /x (112)
×	1.0000 ×10°	2	2	999.96	1.0000×103
***	1.0000 ×103	2	4	1.9999 ×103	2.0000×10³
**	1.0000×10³	2	Ь	2.9999×103	3.0000 ×10³

$$f_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{1.0 \times 10^{-3}} = 1.0 \text{ kHz}$$

$$f_2 = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{0.050 \times 10^{-3}} = 20 \text{ kHz}$$

$$f_3 = \frac{1}{T_3} = \frac{1}{0.020 \times 10^{-3}} = 50 \text{ kHz}$$

$$f_4 = \frac{1}{T_4} = \frac{1}{0.010 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ kHz}$$

(2) fx=fy7x=1.0000×103×==1.0000×103 $f_{x_2} = f_Y \frac{n_Y}{n_{1x}} = 1.0000 \times 10^3 \times \frac{4}{5} = 2.0000 \times 10^3$ $f_{x_3} = f_7 = \frac{n_Y}{n_X} = 1.0000 \times 10^3 \times \frac{b}{2} = 3.0000 \times 10^3$

(3) 频平 f m 相对误差 1f'-f1 x100%=0'p04%; 1f'-f1 x100%=0.005%; 1f'-f1 x100%=0.003%





ADD: FUJJAN GJAMEN

CABLE:0633 P.C:361005

九.回答思表颠:1.

- 2. ①"扫描时间选择钮"调节到 X-Y模式,将 X通道关闭,Y通道输出合适所信号
 - ②将"输入信号耦合选择镀键"调到AC或DC档
 - ③调节位移调节旋钮》
 - ④ 调节"扫描时间选择钮"如恢其扫描速度
 - ⑤ 调节"Func 键"选择折线波形调节"垂重衰减旋钮"
 - ⑥X.Y.通道均关闭不输入信号√阀节壳度、聚焦,.
 - ①调节的发生位调整钮"。
 - 图 将"扫描时间选择钮"调节到 X-Y 模式, X通道输入方股信号, Y通道输入正 弦波信号
- 1.. 辉度(INTEN)和垂直衰弱旋钮(VOLTS/DIV)
- 3. 作用具同步谈形,在波升巡在不断滚动状态时调节,使主稳定不动
- 4. 不能,李萨如图形是否稳定,要取决于两个信号的频平比,应调节反的信号频率使其稳定.

R 11.29